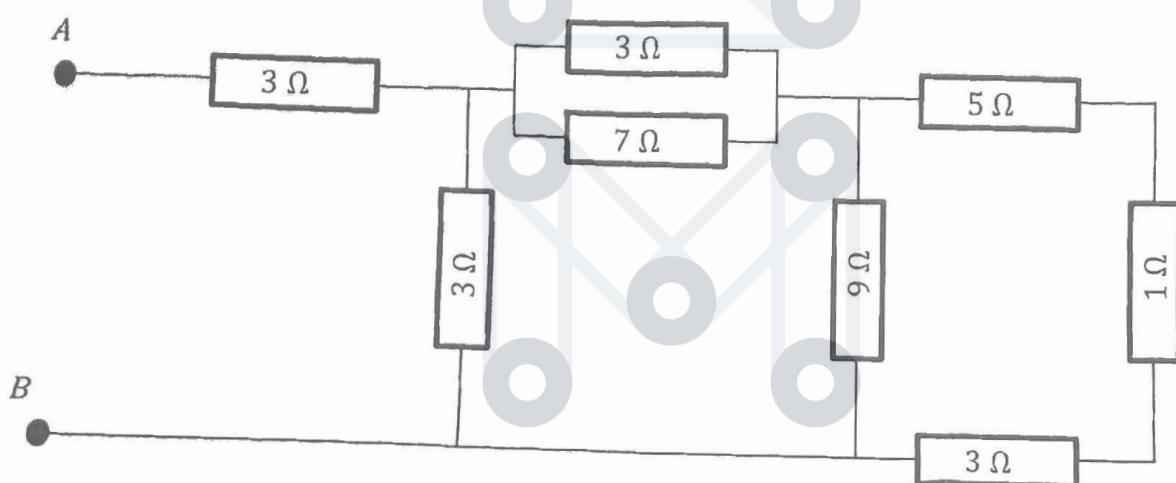



TC 1 : Signaux physiques

Durée : 30 min - Documents interdits - Calculatrices permises - Nb de pages : 1

- I. Calculer la valeur de la résistance équivalente entre les deux points A et B.






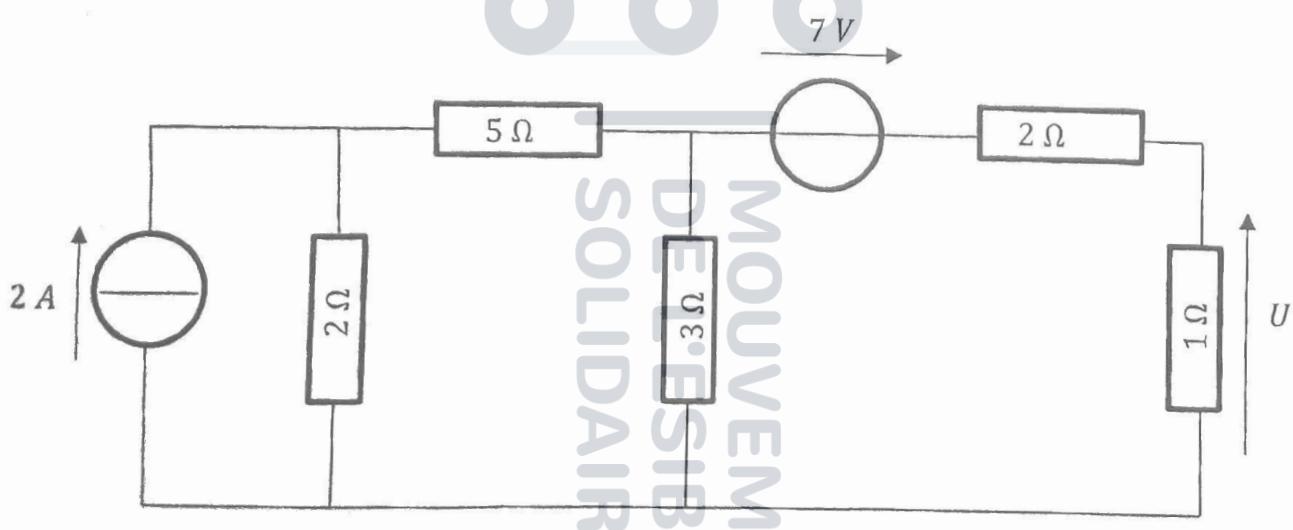- II. En utilisant l'équivalence entre les modèles de Thevenin et de Norton, calculer la valeur de la tension U .



TC₁ signaux : Connection

I

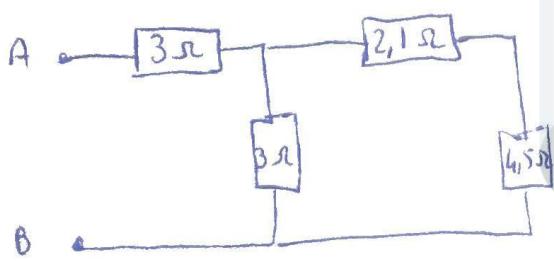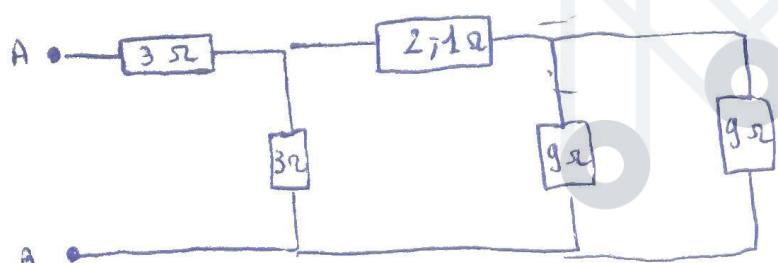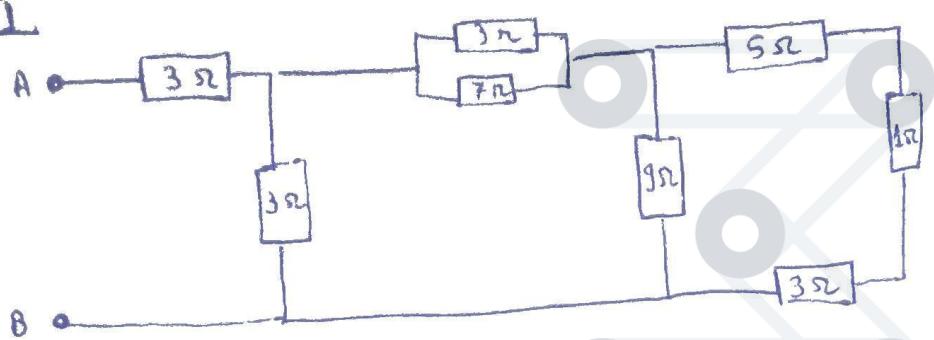


$$Req_1 = \frac{3 \times 7}{3+7} = \frac{21}{10} = 2,1$$


$$Req_2 = 3 + 1 + 5 = 9 \Omega$$

$$Req_3 = \frac{9 \times 9}{9+9} = \frac{81}{18} = 4,5$$


MOUVEMENT
DE L'ESIB
SOLIDAIRE

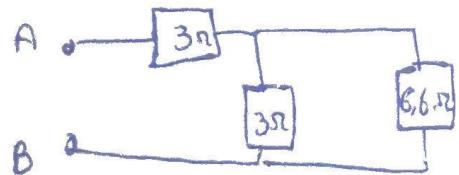



$$Req_4 = 2,1 + 4,5 = 6,6$$

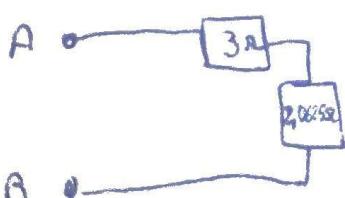

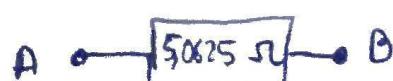
$$Req_5 = \frac{3 \times 6,6}{9,6} = 2,0625$$




$$Req_6 = 5,0625 \Omega$$

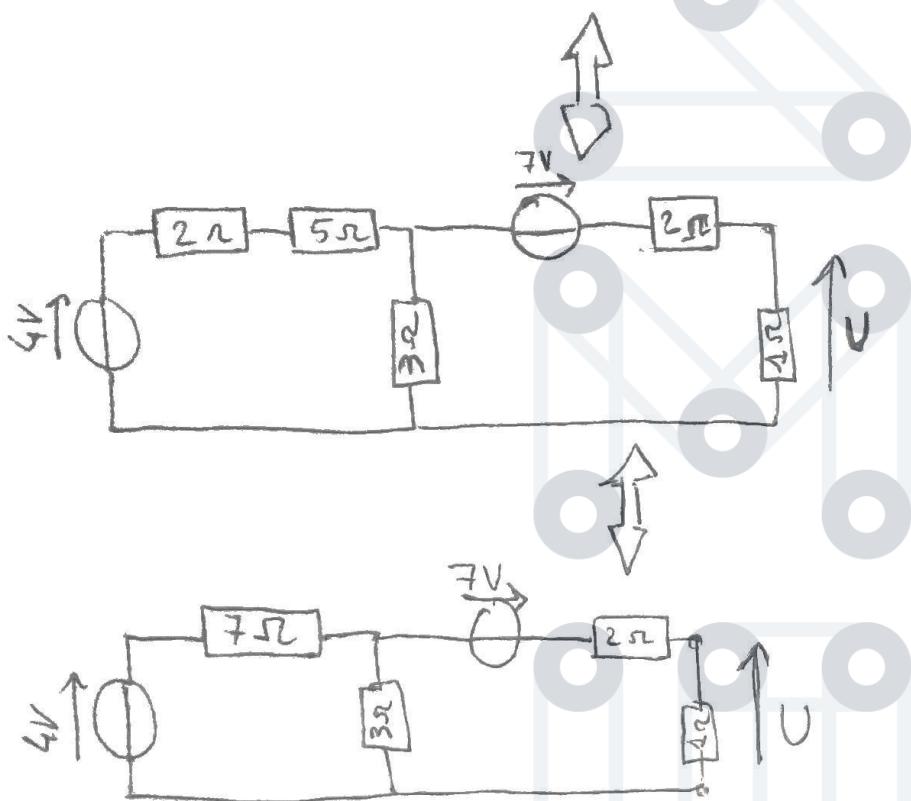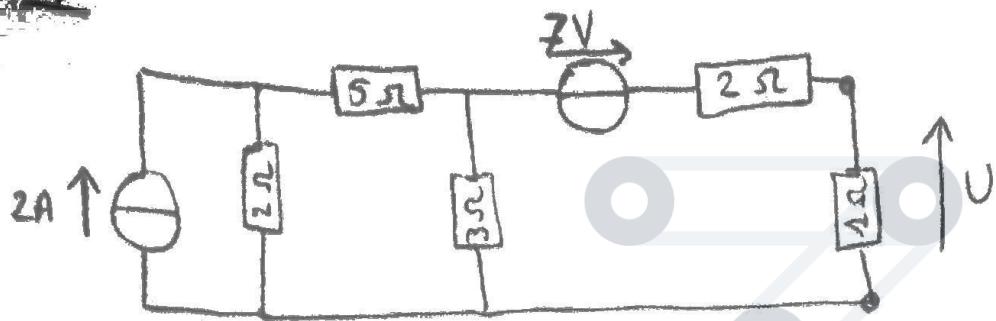


$$U = RI = 2 \cdot 2 = 4 \text{ V}$$

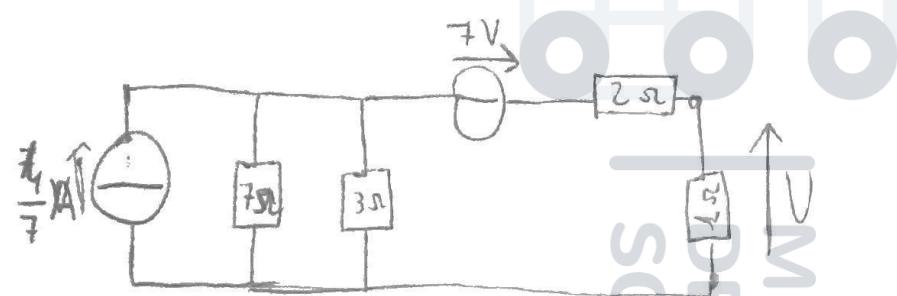
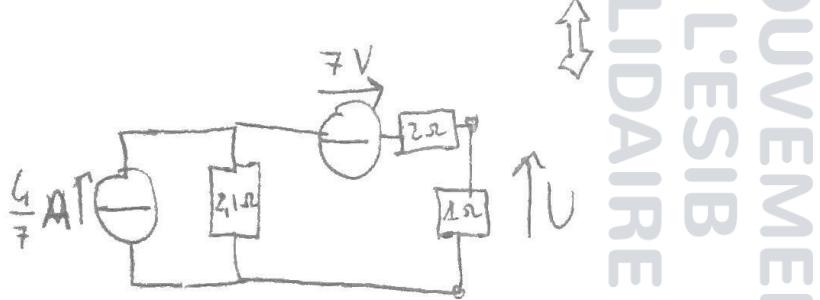
$$I = \frac{U}{R} = \frac{4}{7} \text{ A}$$



MOUVEMENT
DE L'ESIB
SOLIDAIRES

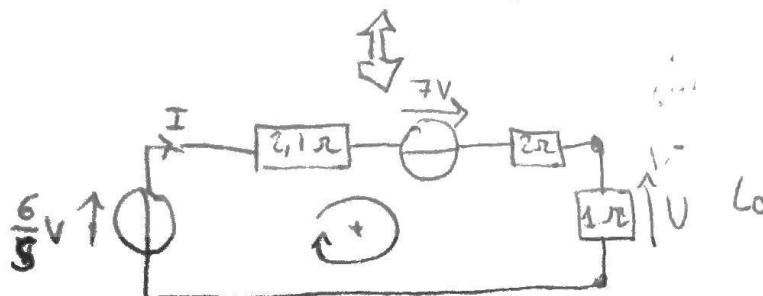

Loi des mailles: $\frac{6}{5} - 2,1I + 7 - 2I - I = 0$

$$8,2 - 4I = 0 \\ 4I = \frac{8,2}{0,2} = \frac{8,2}{0,205} = 2,05 \text{ A} \\ U = R \times I = 2,05 \text{ V}$$